


实验二、序列检测器设计

邹卫其 PB16061470

一、实验目的

- 熟悉并掌握信号发生器的原理与设计
- 熟悉并掌握状态机的原理与设计
- 熟悉并掌握序列检测器的原理与设计
- 熟悉并掌握 VHDL 中元件及其例化
- 进一步掌握 Altera FPGA 设计的流程和步骤


二、实验内容

 

- 完成两个序列发生器，产生的序列一个包含待检验序列（'111010011'），另一个不包含
- 完成序列检测器，检测到序列 '111010011' 则输出 '1'，否则输出 '0'
- 通过二选一选择输入的序列，分别检验结果

三、设计分析

序列检测器

 

- 根据状态转移图，设计有限状态机，检测到信号时进行状态转移，当且仅当到达状态 S9 时，输出 '1'，即检测到 '111010011' 序列

序列发生器

- 设计有限状态机，循环遍历状态，每个状态同时输出相应值，即可产生相应序列

四、源代码

顶层实体 Exp2.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Exp2 is
    port(
        clk, reset :in  std_logic;
        which :in  std_logic;
        dout :out std_logic
    );
end Exp2;

architecture whole of Exp2 is
    component clk50Mto1 is
        port(
            clk    :in std_logic;
            reset  :in std_logic;
            clk1Hz :out std_logic
        );
    end component;

    component generator1 is
        port(
            clk, reset :in  std_logic;
            gout       :out std_logic
        );
    end component;

    component generator2 is
        port(
            clk, reset :in  std_logic;
            gout       :out std_logic
        );
    end component;

    component selector is
        port(
            sin0 :in std_logic;
            sin1 :in std_logic;
            which :in std_logic;
            sout :out std_logic
        );
    end component;

    component detector is
        port(
            clk, reset :in std_logic;
            din  :in  std_logic;
            dout :out std_logic
        );
    end component;

    signal clk1Hz : std_logic;
    signal din    : std_logic;
    signal sin0   : std_logic;
    signal sin1   : std_logic;

begin
    c1: clk50Mto1 port map(
        clk => clk,
        reset => reset,
        clk1Hz => clk1Hz
    );
```

```

g1 :generator1 port map(
    clk => clk1Hz, reset => reset,
    gout => sin0
);

g2 :generator2 port map(
    clk => clk1Hz, reset => reset,
    gout => sin1
);

s1 :selector port map(
    sin0 => sin0,
    sin1 => sin1,
    which => which,
    sout  => din
);

d1 :detector port map(
    clk => clk1Hz, reset => reset,
    din  => din,
    dout => dout
);
end whole;

```

激励文件 Exp2_tb.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Exp2_tb is
end Exp2_tb;

architecture arch_tb of Exp2_tb is
    component Exp2 is
        port(
            clk, reset :in  std_logic;
            which :in  std_logic;
            dout :out std_logic
        );
    end component;

    signal clk, reset : std_logic;
    signal which : std_logic;
    signal dout : std_logic;

begin
    u1 :Exp2 port map(
        clk, reset,
        which,
        dout);

    reset <= '0';
    which <= '0';

    process
    begin
        clk <= '0';
        wait for 10 ns;
        clk <= '1';
        wait for 10 ns;
    end process;

```


```
end arch_tb;
```

完整源码参见 [GitHub Exp2](#)


五、仿真结果

为便于观看仿真结果，已调整时钟


检测到序列

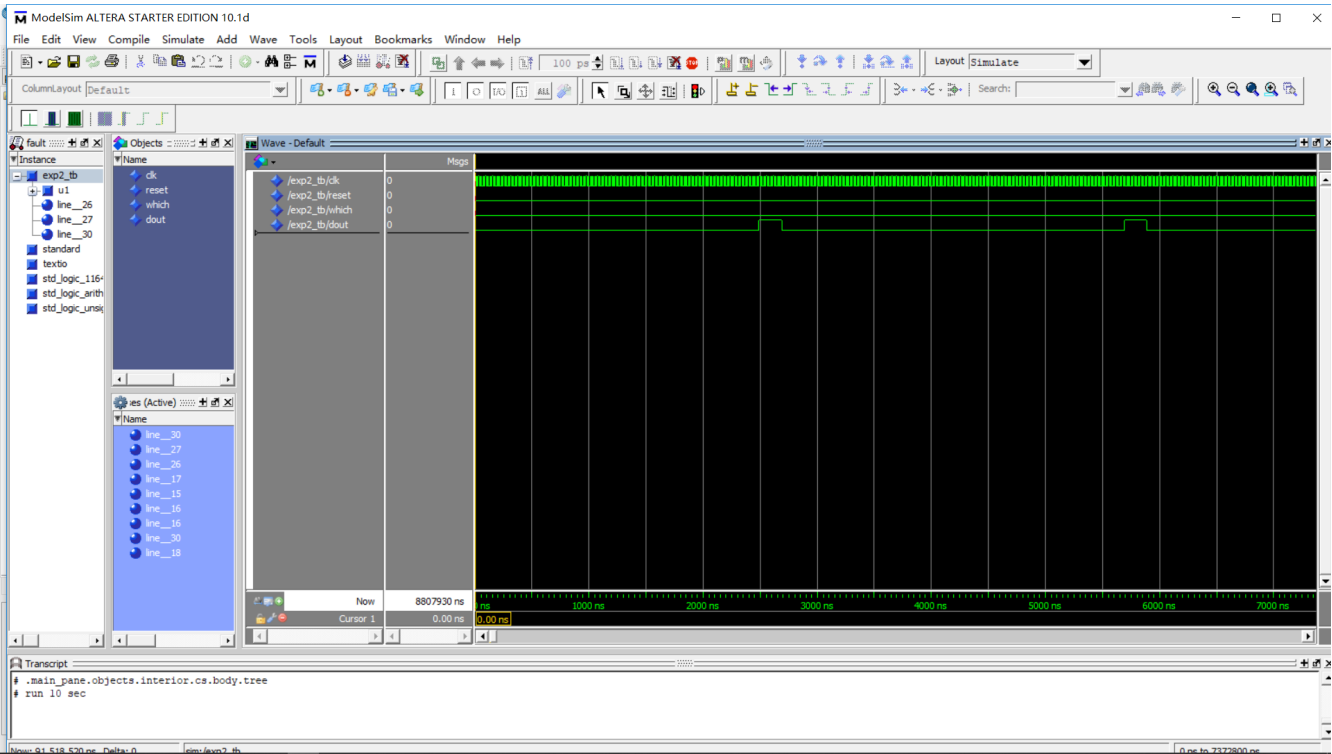

未检测到序列

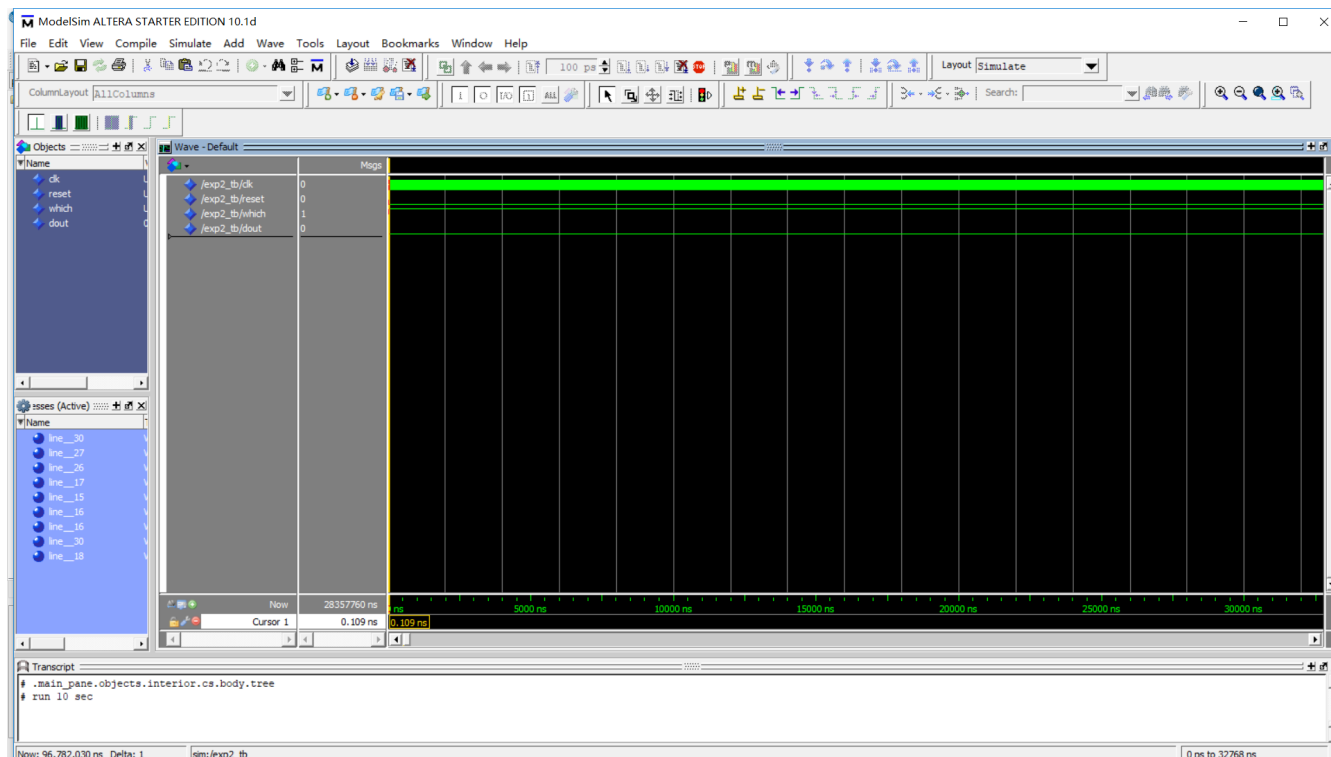

RTL 电路图

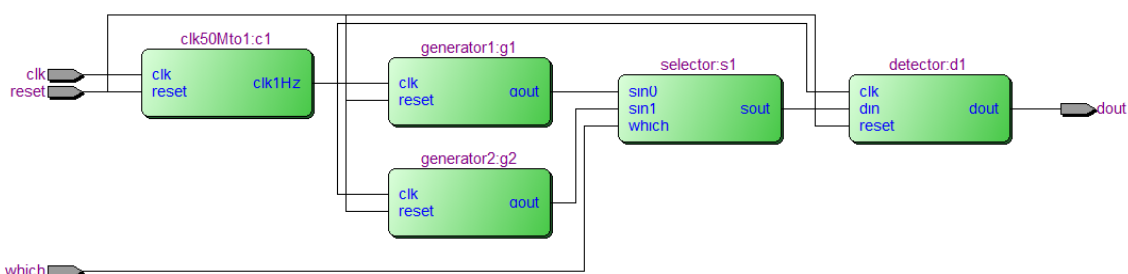

六、验证结果

- 通过拨码开关切换两个输入，包含待测序列的输出 LED 周期闪烁；另一个则 LED 常灭，故序列检测成功

六、实验总结

- 本次实验结构较为复杂，从原理上讲，检测和产生序列本质都是有限状态的转移和输出
- 从实现上讲，要有模块化开发思想，减少模块功能耦合，逐一调试完毕，再进行总的元件例化
- 进一步了解了 Quartus 开发配置、工程结构和硬件连接